



Title	SQUIDを手早く自作したい人の為に
Author(s)	河原崎, 修三
Citation	大阪大学低温センターだより. 1978, 24, p. 10-11
Version Type	VoR
URL	https://hdl.handle.net/11094/9202
rights	
Note	

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

<https://ir.library.osaka-u.ac.jp/>

The University of Osaka

SQUIDを手早く自作したい人の為に

理学部 河原崎 修 三 (豊中 2470)

私達は目下 Cu-Mn, Au-Cr 等のいわゆる spin-Glass 転移に関して, S Q U I D を用いて, 微小磁場による直流, 交流帯磁率の測定を行なっていますが, S Q U I D については, その解説⁽¹⁾も応用の例もすでに本誌にも掲載されており今さら新しくつけ加えることはありません。それでも何か一言書くべしという事なので, 私達の試行錯誤による自作の経験の最終結果を記し, 私達と同様,

Electronics の素人が最少限の費用で安定な S Q U I D を製作したいと思った時に, どういう方法が適當かを考える材料に供したいと思います。なおここでは S Q U I D の原理等については石塚氏の解説(以下 R₁ と略記)に準じることとし, 説明を省略します。S Q U I D を自作する者にとって, 一番問題になるのは, 安定な高周波増幅器と, S Q U I D 素子の選択, 製作だと思われますので, これ等の点を説明します。図 1 は私達の用いている回路です。

この増幅器の同調周波数は 20 MHz,

Gain は pre-main 合わせて, 約 90

dB あります。S Q U I D の高周波増幅器

としては, 通常, 60 dB あれば充分です

が, 後述の S Q U I D 素子の調整の際には,

これ位の Gain で, しかも Gain 可変になつていると便利ですし, 通常必要とする

後段の AF 増幅器も不要になり Signal

を直接オシロスコープで見ることができます。

preamp と main amp の結合は, RG-58 A/U 等の同軸ケーブルでよく,

Impedance Matching は,

preamp の出力の 220 Ω を忘れない

ば気にする必要はありません。IC の 733

は 1 電源 (12 V) で使うことも出来ますが, 発振し易く素人向きではありません。

電源は (1) preamp, (2) mainamp 1, 2, 4 段目 (Tr 3, 4, 5) 及び IC

733 の ± 6 V と計四つの乾電池から別々に供給します。これで配線上の基本的な注意さえ守れば, 90 dB という high

gain にもかかわらず, 発振に対して, 極めて安定に動作します。なお, プリント基板の Pattern は保存してありますから, 希望の方は連絡して下さい。

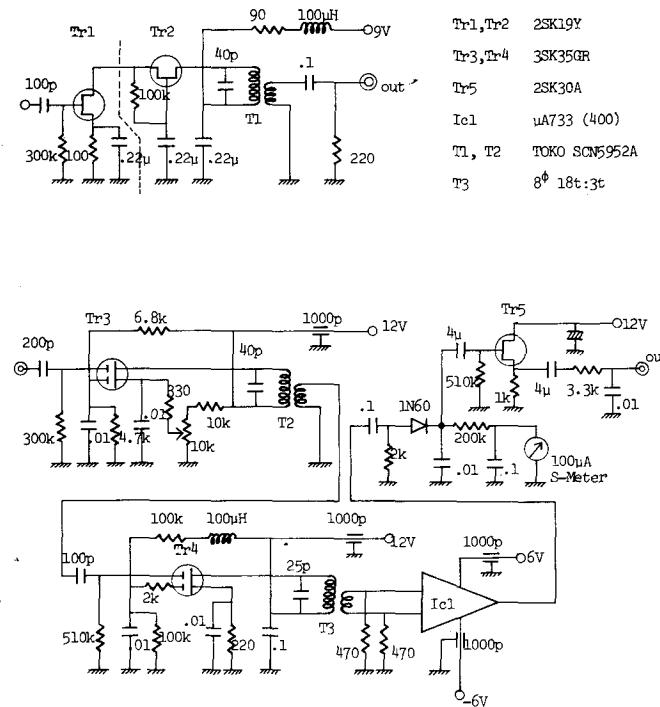


図 1

次に S Q U I D 素子ですが、素人が研究室で自作できるものとして、いわゆる二穴素子と Anderson-Dayem Bridge の 2 つの Type があります。後者は、村田氏(2)によって、非常に簡単に作製できることが、紹介されていますが、私達の経験ではそれ程簡単ではありません。これは細い石英ガラスにガラス切りでキズを付け、セラミックハンダでキズの部分に超電導の弱接点を作る方法ですが、問題は、キズの状態が一定ではないという点です。接点部分の正常抵抗 $\sim 50 \Omega$ というのが目安ですが、これはガラス切りが古いか新しいかというような事で、数百 Ω 位まで変化してしまうようです。得られる Signal も S/N のよいものが希には得られますが、そういうのは必ず不安定で安定に得られるものは S/N が極めて悪く、 R C Filter 1 段で、 S/N 1 ~ 3 位しかありません。

又、 R_1 の Fig 3 のヒステリシスループに対応するループは $1\Phi_0$ に対応するものではなく、もっと大きなループに対する Signal が現われているようです。もちろんこれでも、適当な Filter を使えば実用になりますが、余り使い易いとは言えません。

一方、二穴素子ですが、これは一般に、 S/N がよい上、 RF coil や、 Magnetic Transfer coil の取り付けが容易という。使用上の特長をもっていますが欠点として、寿命が通常、3ヶ月位と短かいのが欠点とされています。しかしながら、石塚氏の作製した二穴素子及び石塚氏の助言で私達の作製した素子は、時間的に非常に安定で、私達のものでも作製後約 1 年を経た現在でも、安定に動作しています。 S/N は良い素子では 30 dB 以上あります。もちろん不用意なショック等は避けなければなりませんが、そういう事故は滅多に起るものではありませんから、安定性という点からこの素子の採用を除外するのは当りません。

製作は先づ図 2 のような道具(石塚氏提供による)で、ロックナットと Nb-Ti 製の接触針を調整しながら、図の Q 测定回路で、接点の接触による Q の変化が、接触前の 0.4 % になるところで固定します。

次にこれを液体ヘリウムに入れて、 Signal を見る訳ですが、良い Signal が出た時

に、 $4.2 K \leftrightarrow$ 実温の温度変化を数回くり返し与えて安定であることを確認した後、アロンアルファーでナット部分を固定してしまうことが、その後の安定性を保証します。

接触子に Nb-Ti を用いることは必須です。初めは良い Signal を得るのに一苦労しますが、一度できてしまえば、永く使える訳ですから根気が大切です。馴れると 1 日に 1 個はできるでしょう。

ここで S Q U I D の心臓部は出来上りです。あとは使う目的で問題は異なりますからこれ以上書く必要はないでしょう。私達の場合、回路も素子も複数の方法を試みましたが、半年余りの期間を必要としましたが、最初から上の方法でやれば、3ヶ月位で、 Signal を観ることはできるでしょう。

References

- (1) 石塚：大阪大学低温センターだより M 16 (1976年10月) P. 9.
- (2) 村田：固体物理 1977年 Vol. 12 P. 23.

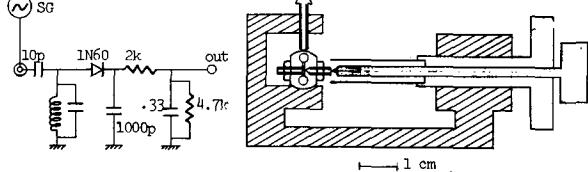


図 2